

# Materiais Elétricos e Magnéticos para Engenharia

**Professor: Marcus V. Batistuta**


Laboratório #6  
**Diodo Zener**

1º Semestre de 2018


**FGA - Universidade de Brasília**

# Simetria em Curvas $I \times V$


Dispositivos de Dois Terminais

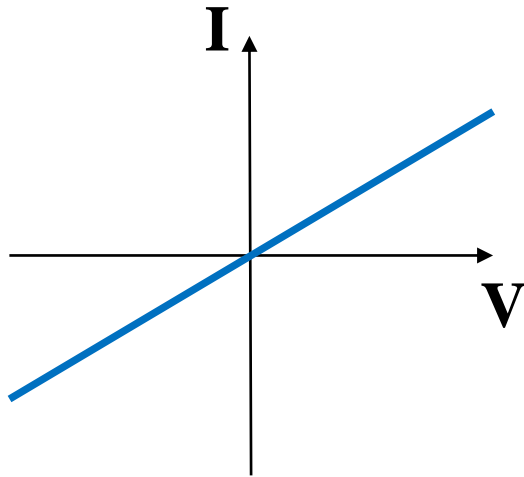


Resistor

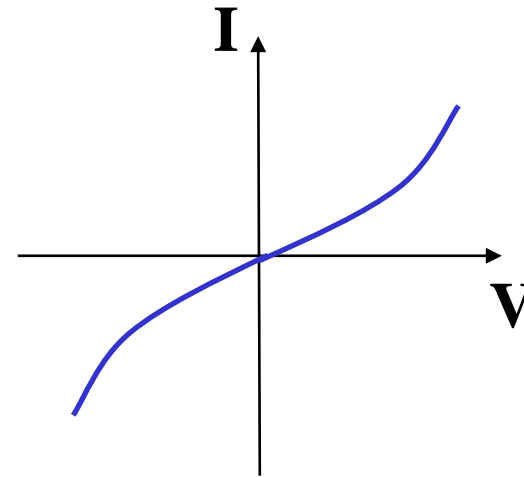

Termistor NTC

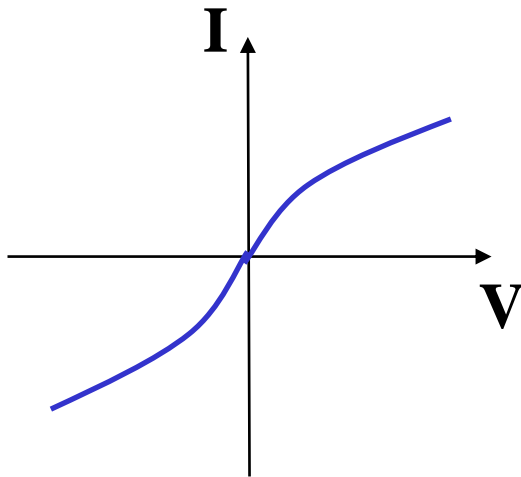


Lâmpada de Filamento  
Termistor PTC

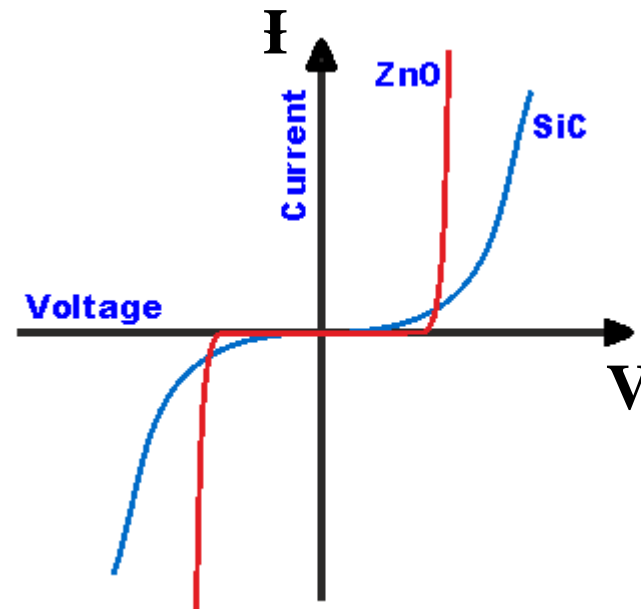





Varistor (Avalanche)

# Varistor

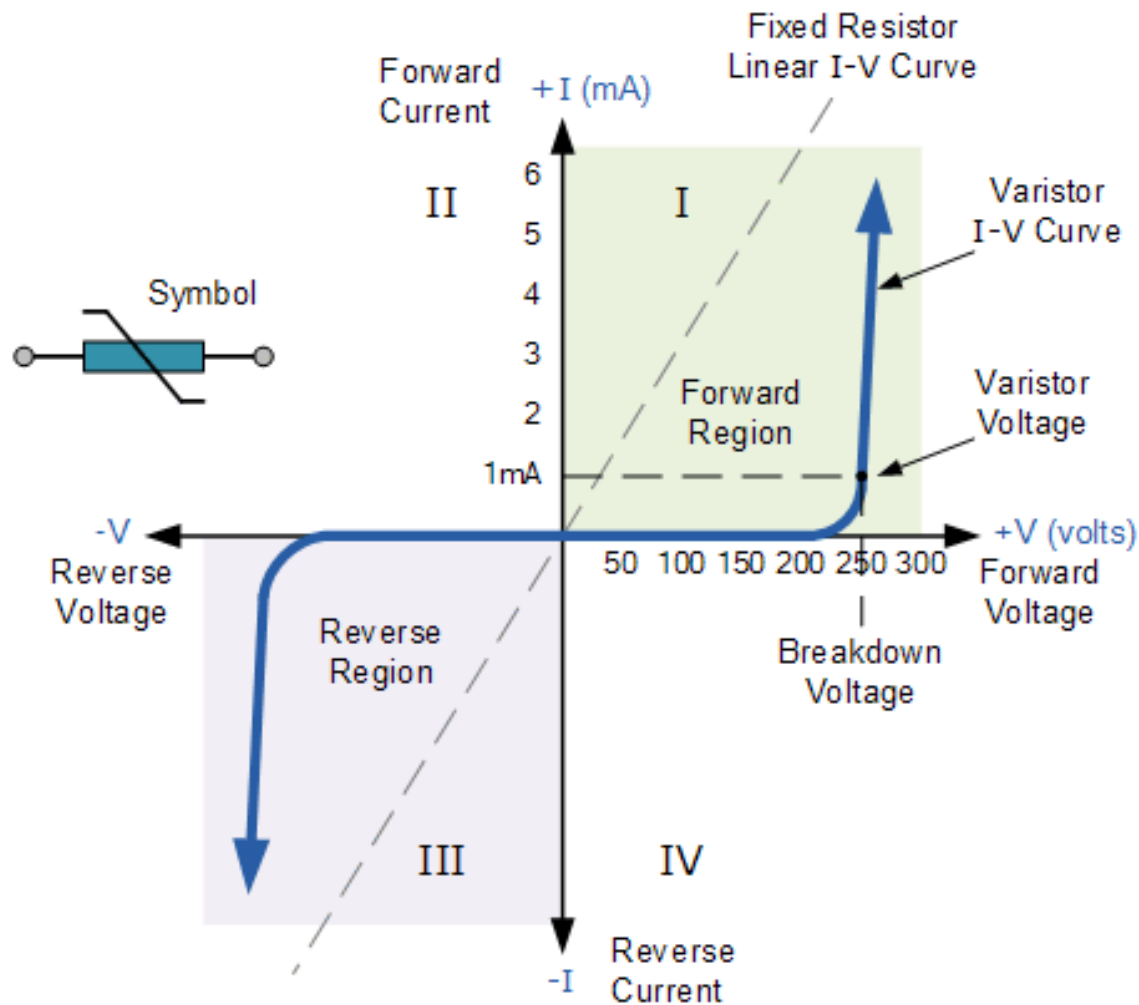



Type (untaped) SIOV-	Ordering code	$V_{RMS}$ V	$V_{DC}$ V	$I_{max}$ 8/20 $\mu$ s A	$W_{max}$ (2 ms) J	$P_{max}$ W
S07K75	B72207S0750K101	75	100	1200	5,9	0,25

# Varistor Applications

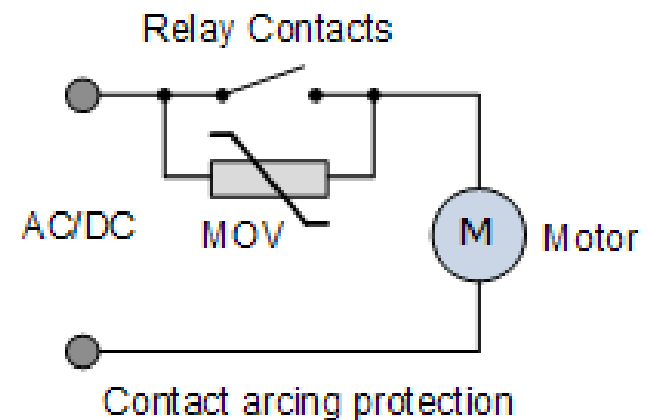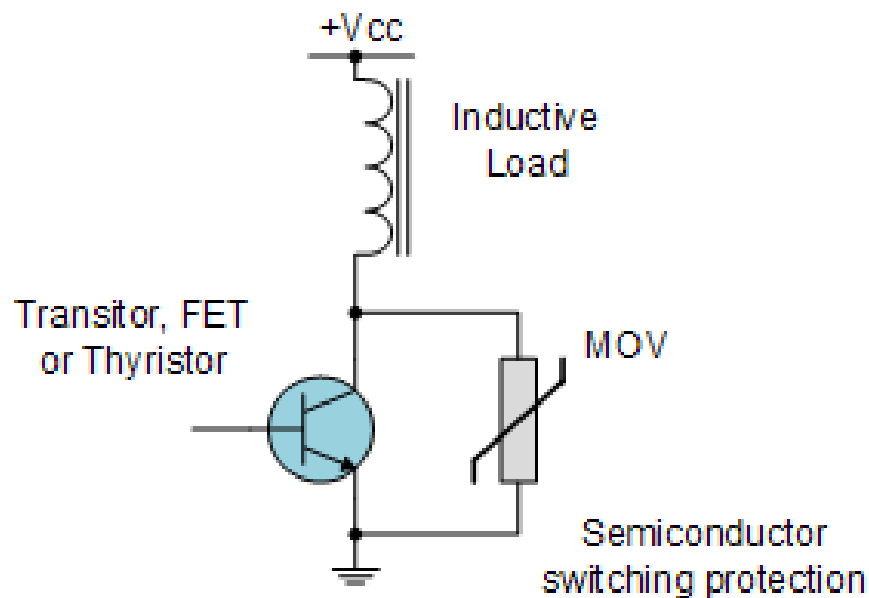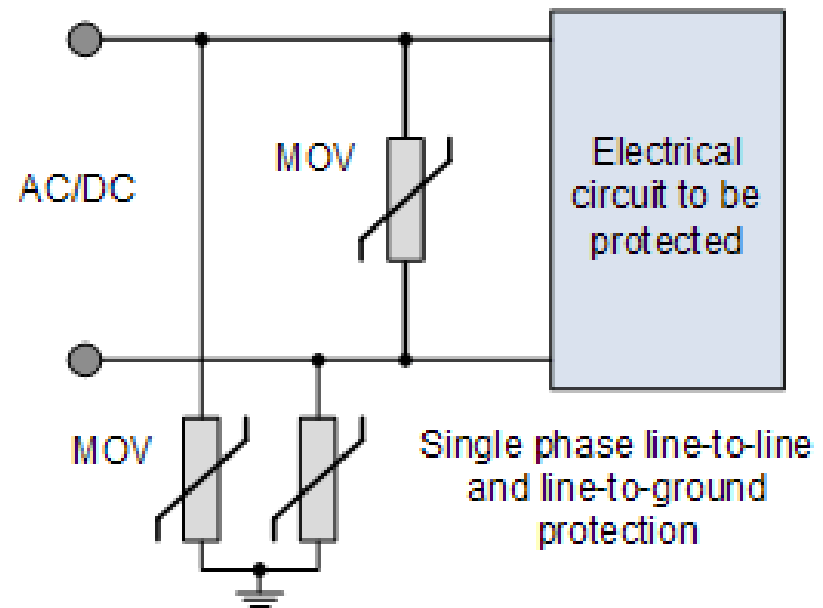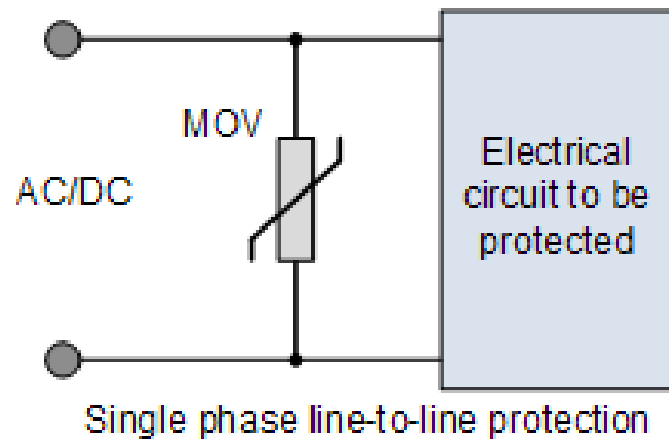


# Válvulas Direcionais

## Analógia Hidráulica

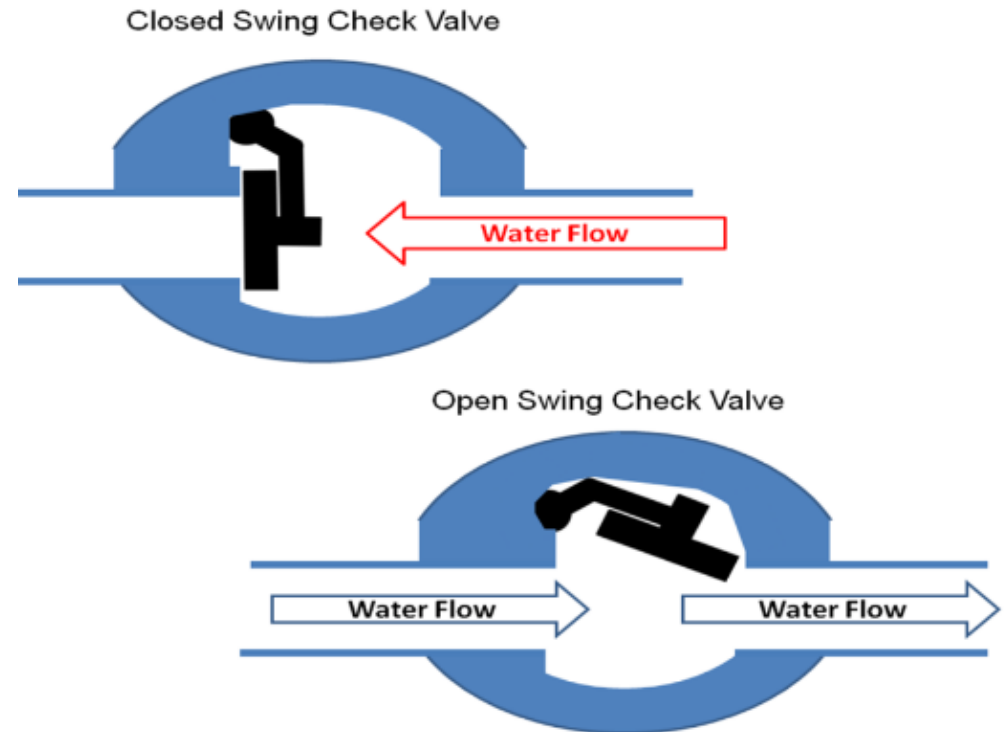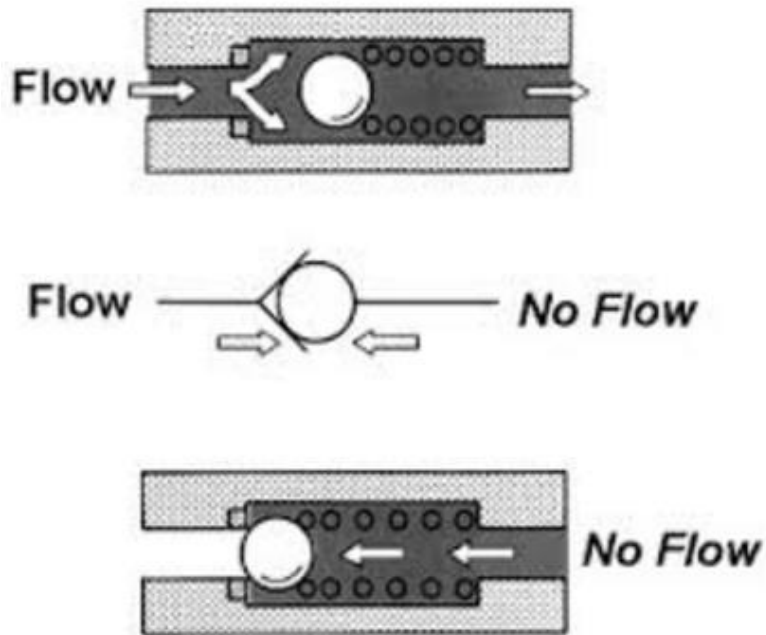


Existe equivalente elétrico?

# Curva I x V do Diodo Zener

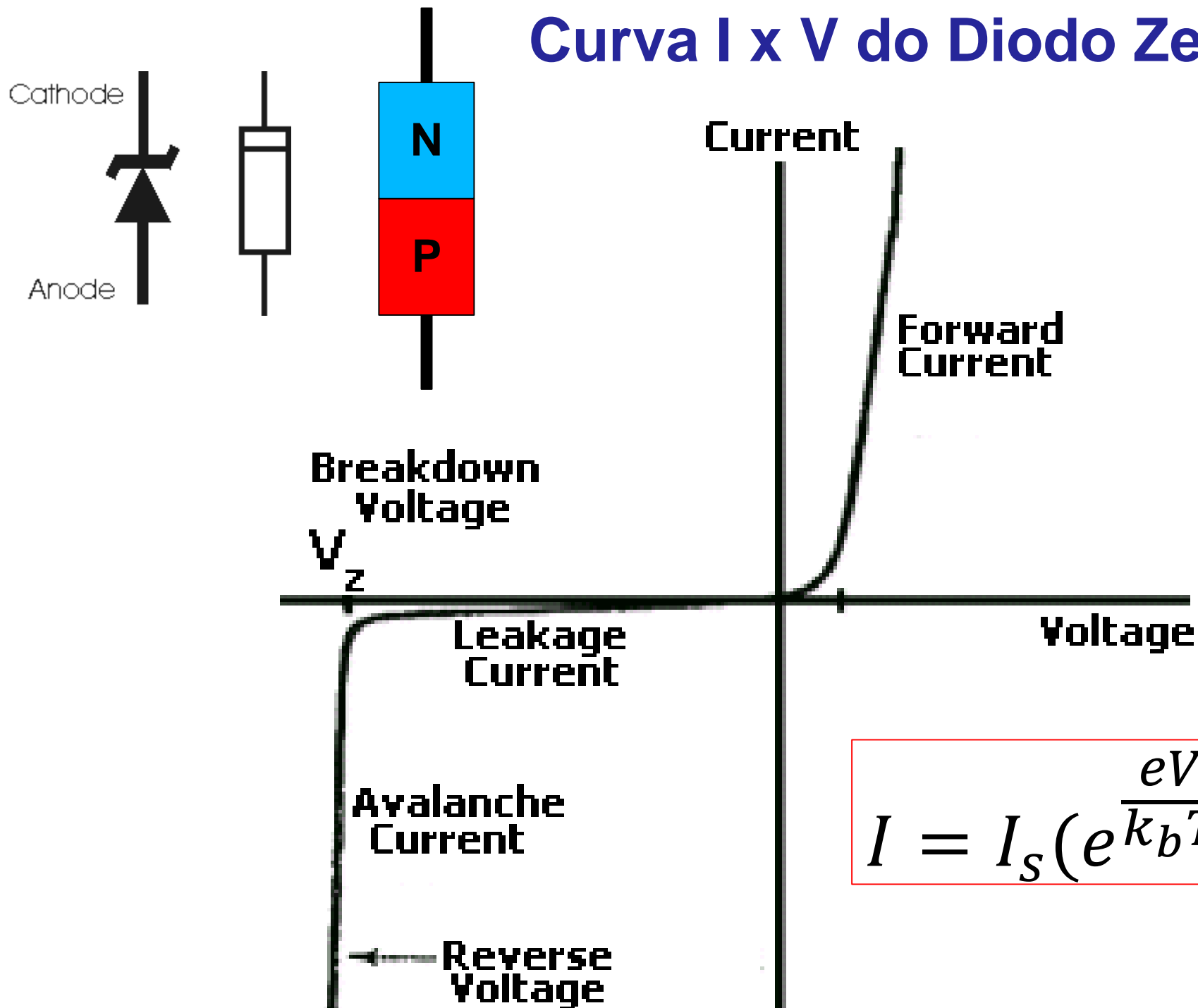


# Junção PN (Diodo)

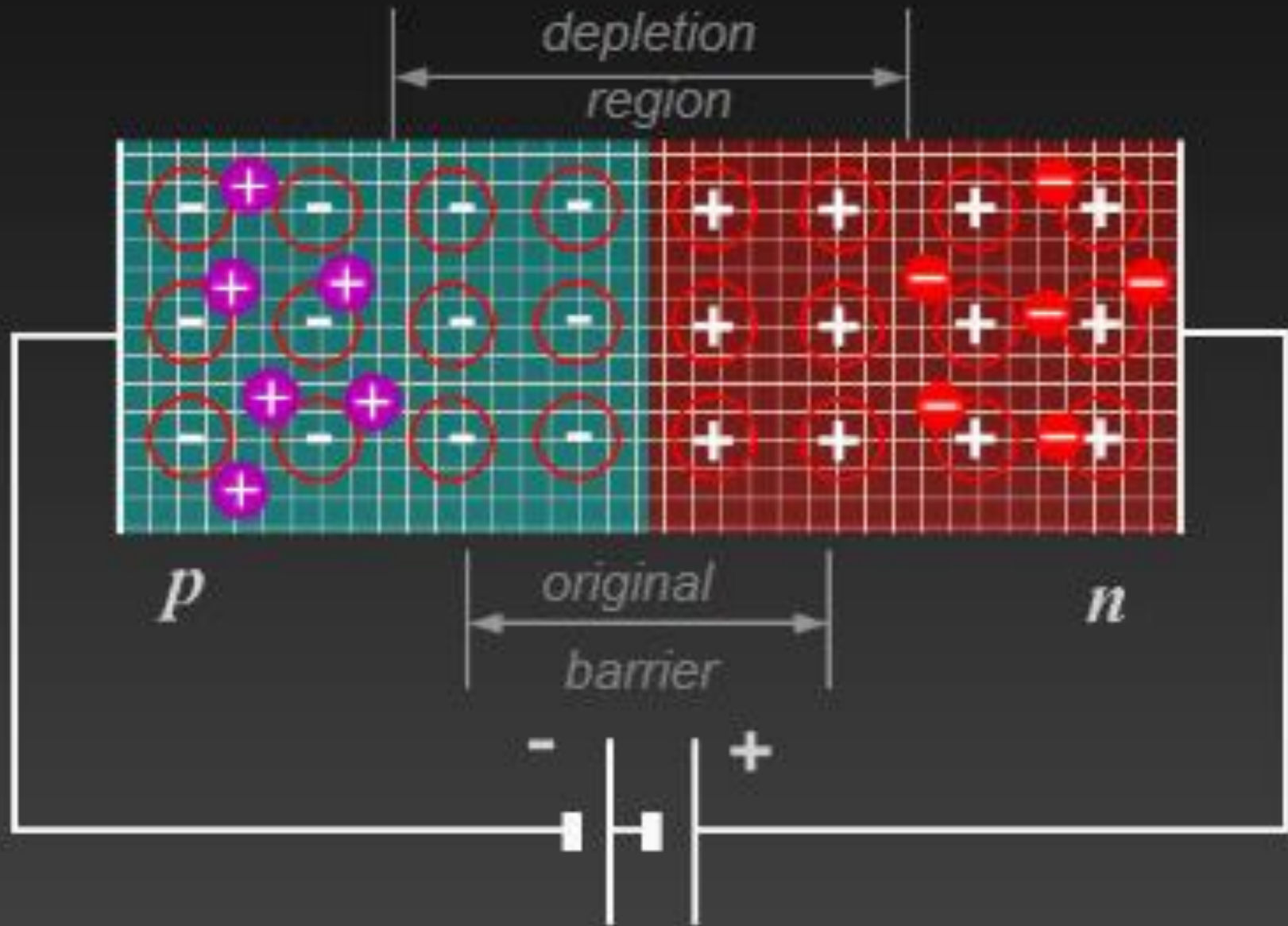

# Junção PN (Diodo)


## Estrutura de Bandas

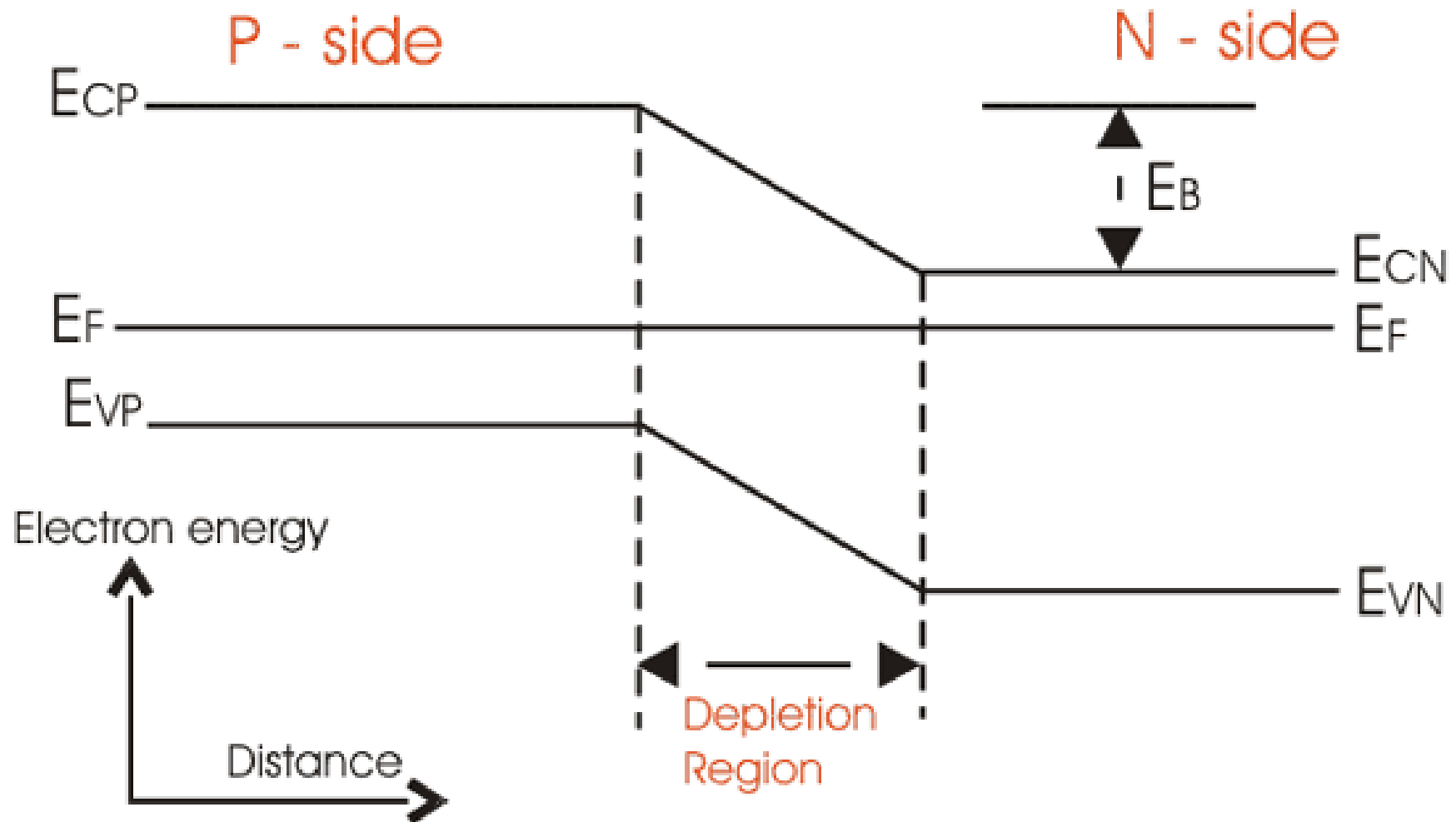




# Diodo Zener


## Estrutura de Bandas vs. Polarização

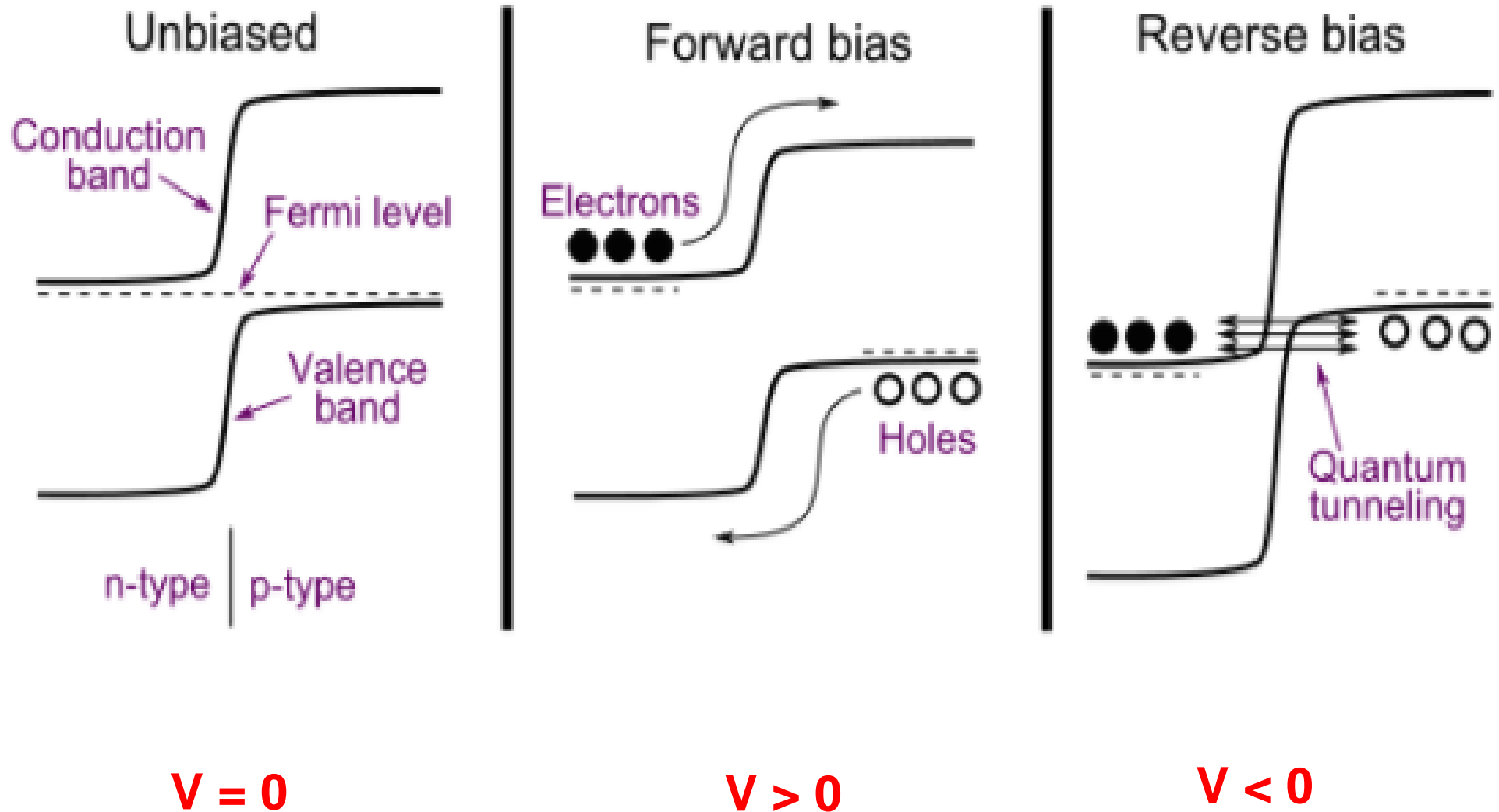

# Tunelamento e Avalanche

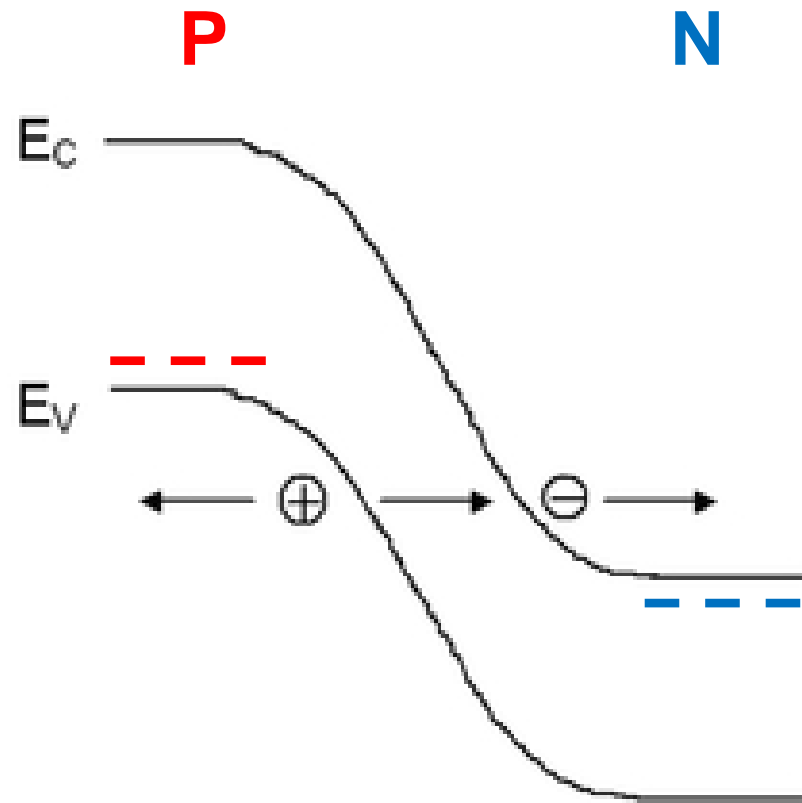


a) Tunneling

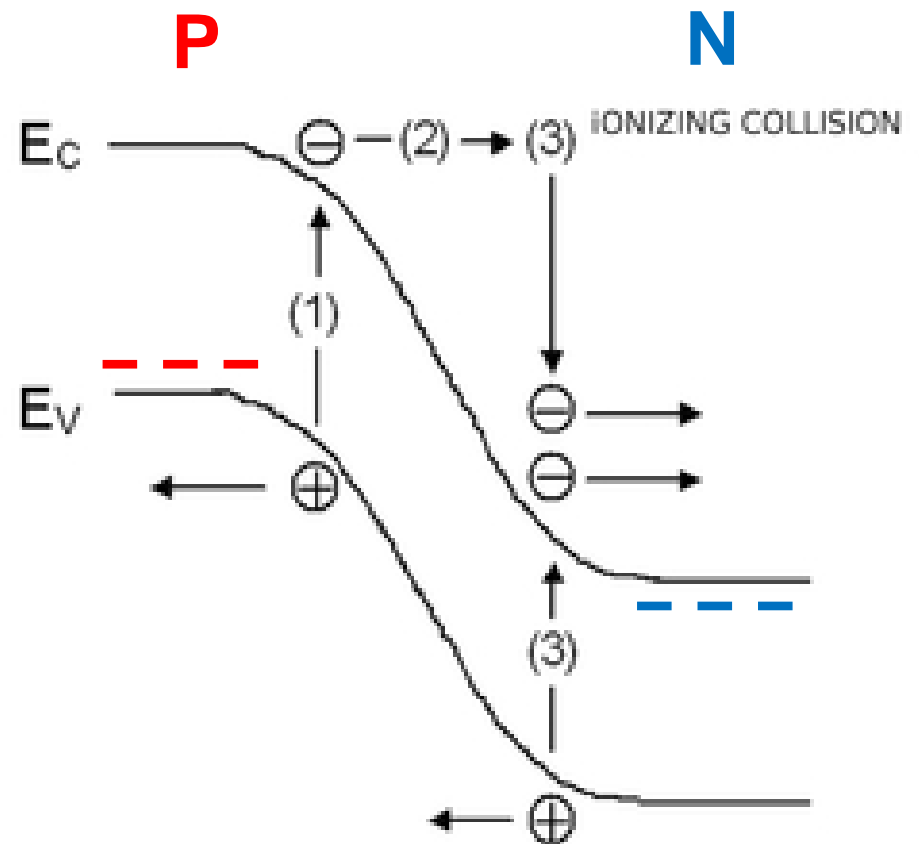


b) Avalanche effect

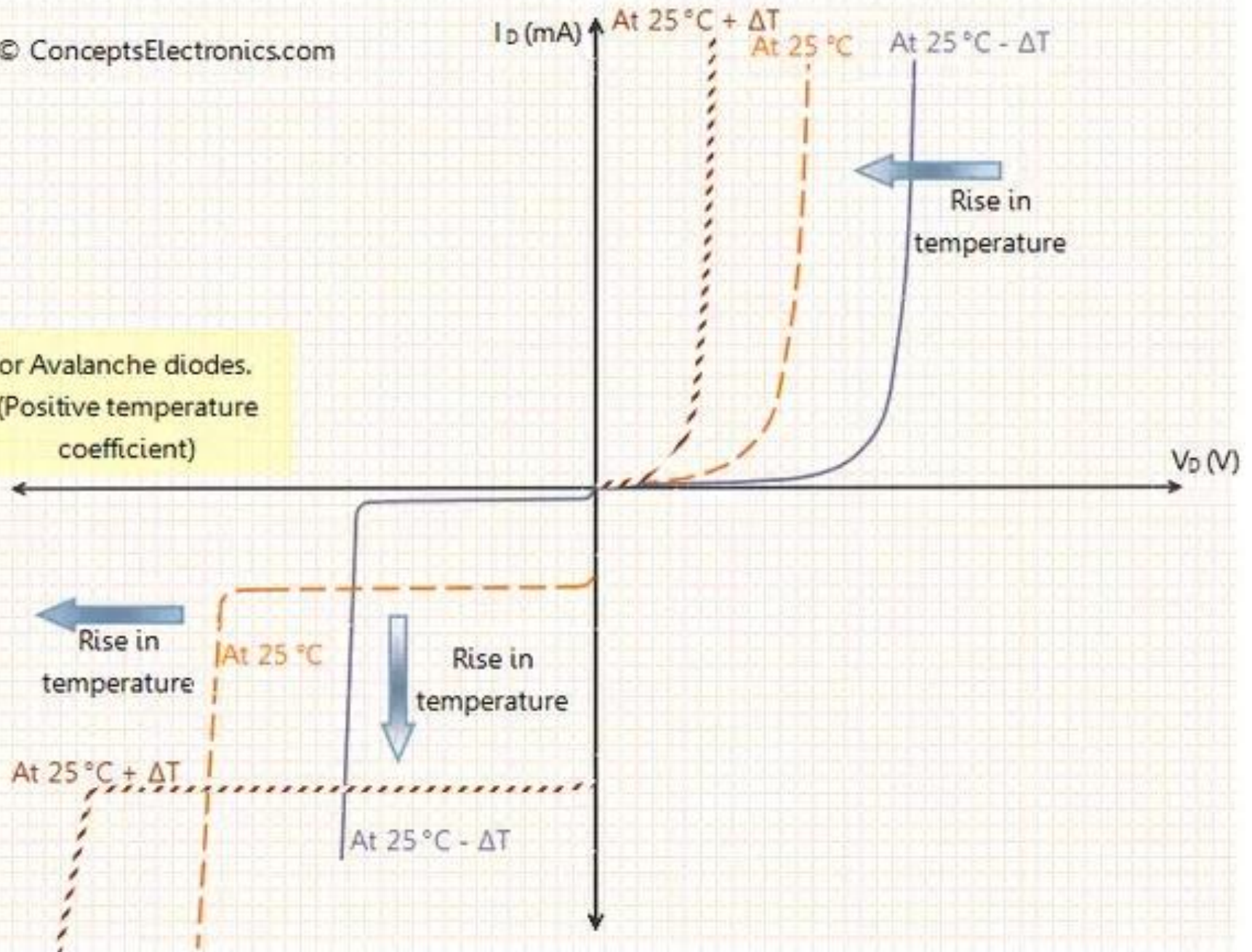**Polarização Reversa (Terceiro Quadrante)**

For Avalanche diodes.  
(Positive temperature  
coefficient)



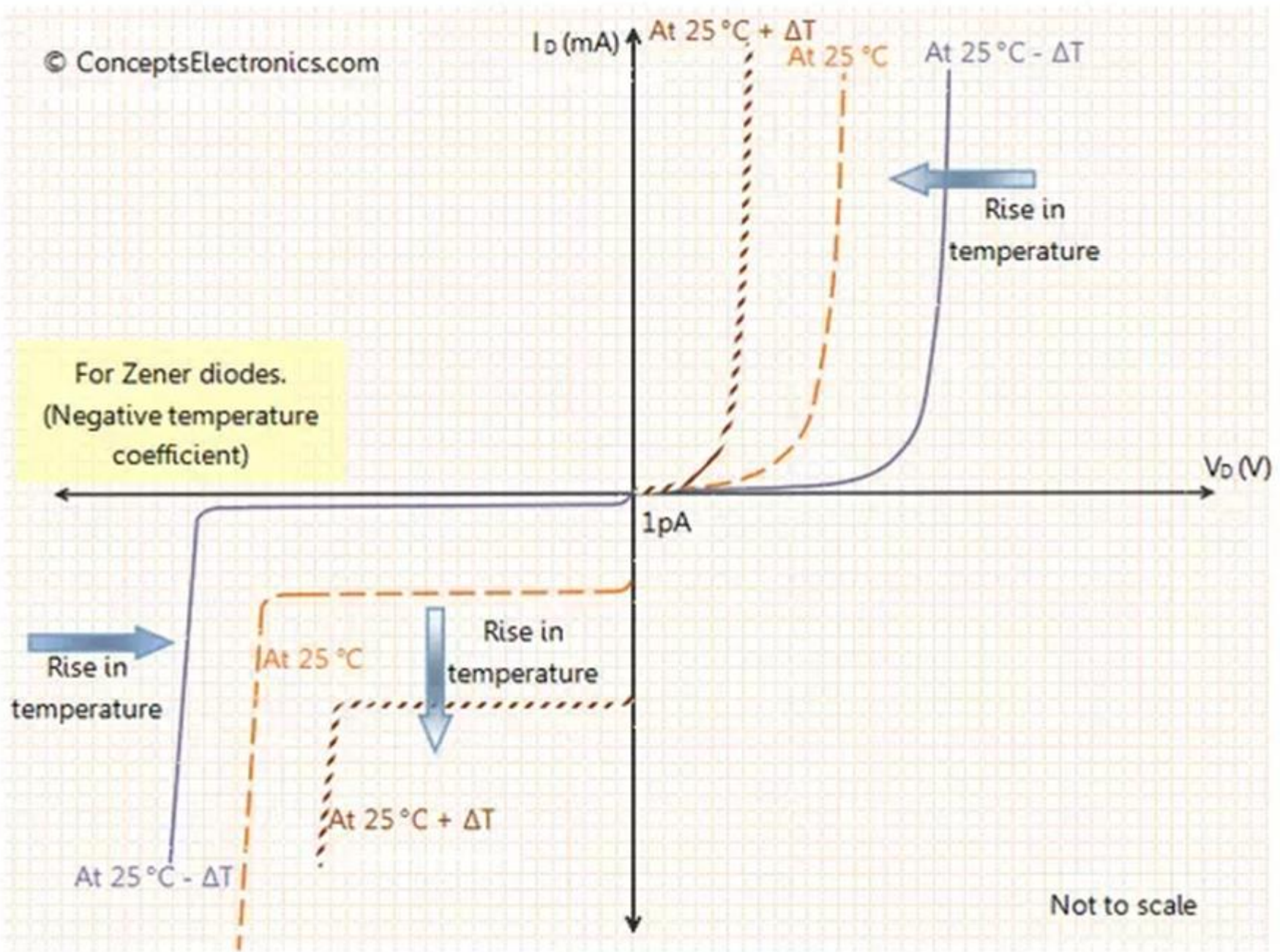
Effect of temperature on avalanche diodes



Effect of temperature on zener diodes


# DIODO ZENER
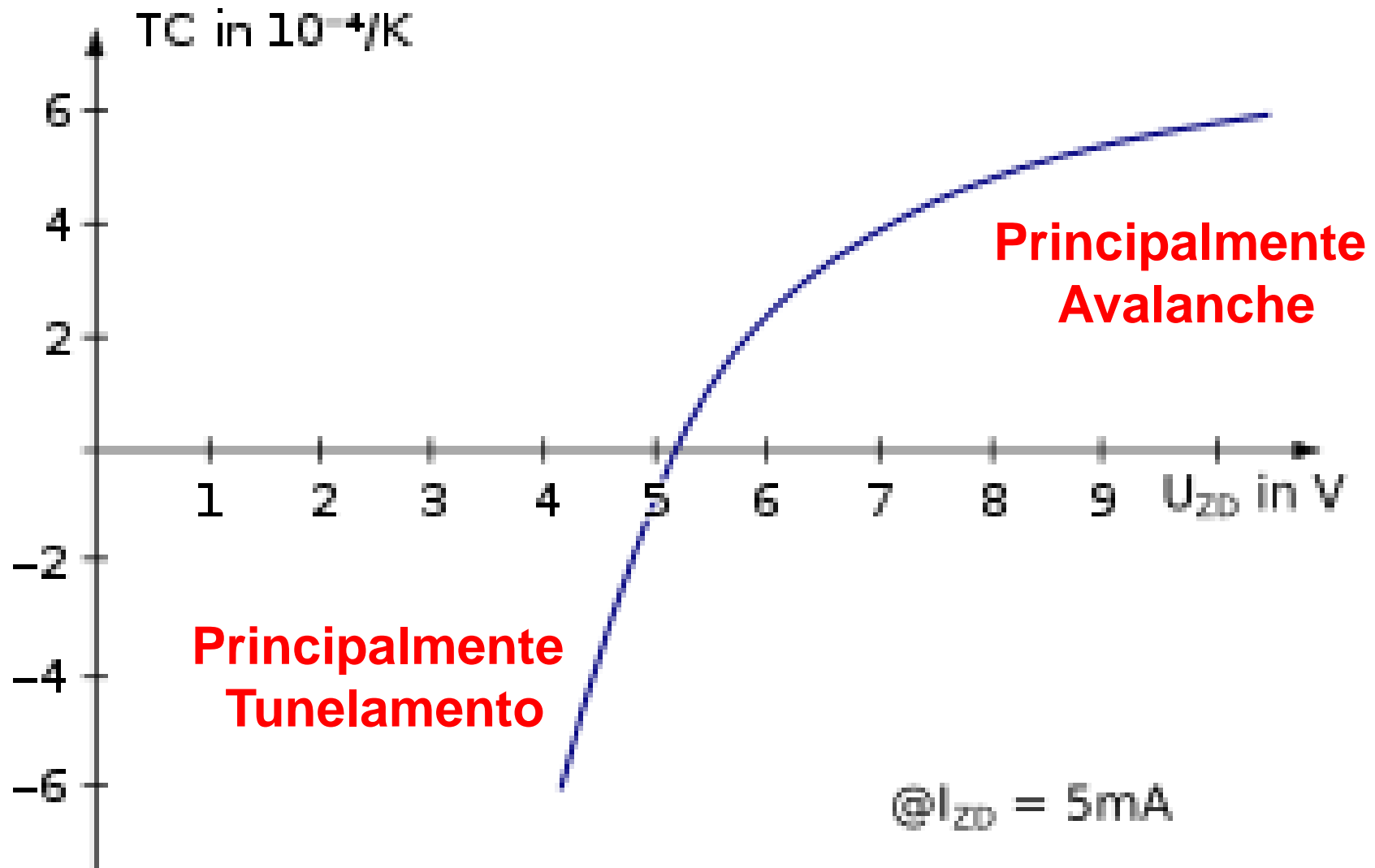
## Coeficiente de Temperatura para a Tensão Zener Reversa





# Modelo SPICE

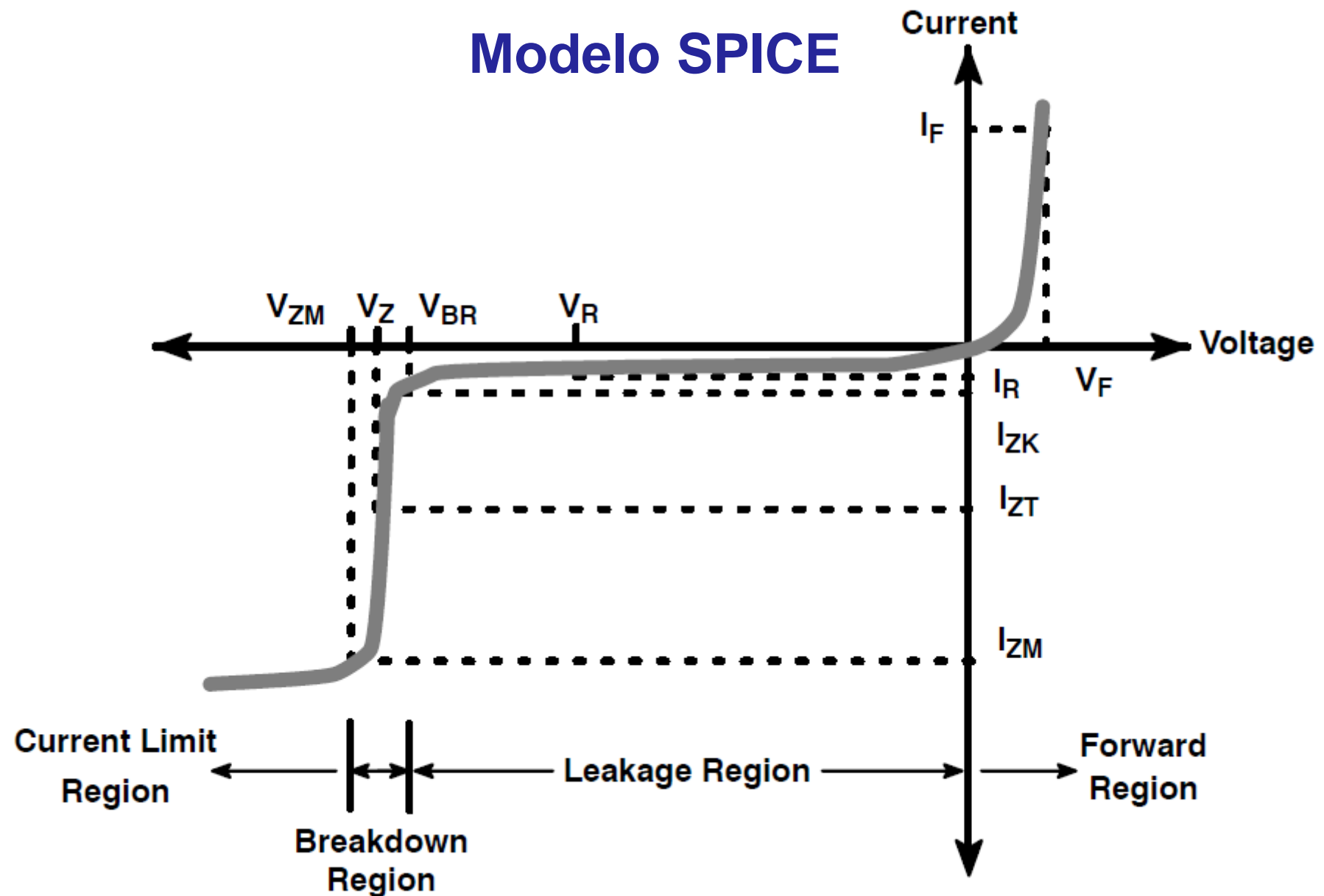


$I_F$  = Forward current  
 $V_F$  = Voltage at  $I_F$   
 $I_R$  = Reverse leakage current  
 $V_R$  = Voltage at  $I_R$   
 $I_{ZK}$  = Test current for voltage  $V_{BR}$


$V_{BR}$  = Voltage at  $I_{ZK}$   
 $Z_{ZK}$  = Dynamic impedance at  $I_{ZK}$   
 $= \Delta V_Z / \Delta I_{ZK}$   
 $I_{ZT}$  = Test current for voltage  $V_Z$   
 $V_Z$  = Voltage at current  $I_{ZT}$

$Z_{ZT}$  = Dynamic impedance at  $I_{ZT}$   
 $= \Delta V_Z / \Delta I_{ZT}$   
 $I_{ZM}$  = Maximum DC steady-state current  
 $V_{ZM}$  = Voltage at  $I_{ZM}$  (typically not defined on the data sheet)

# Modelo SPICE

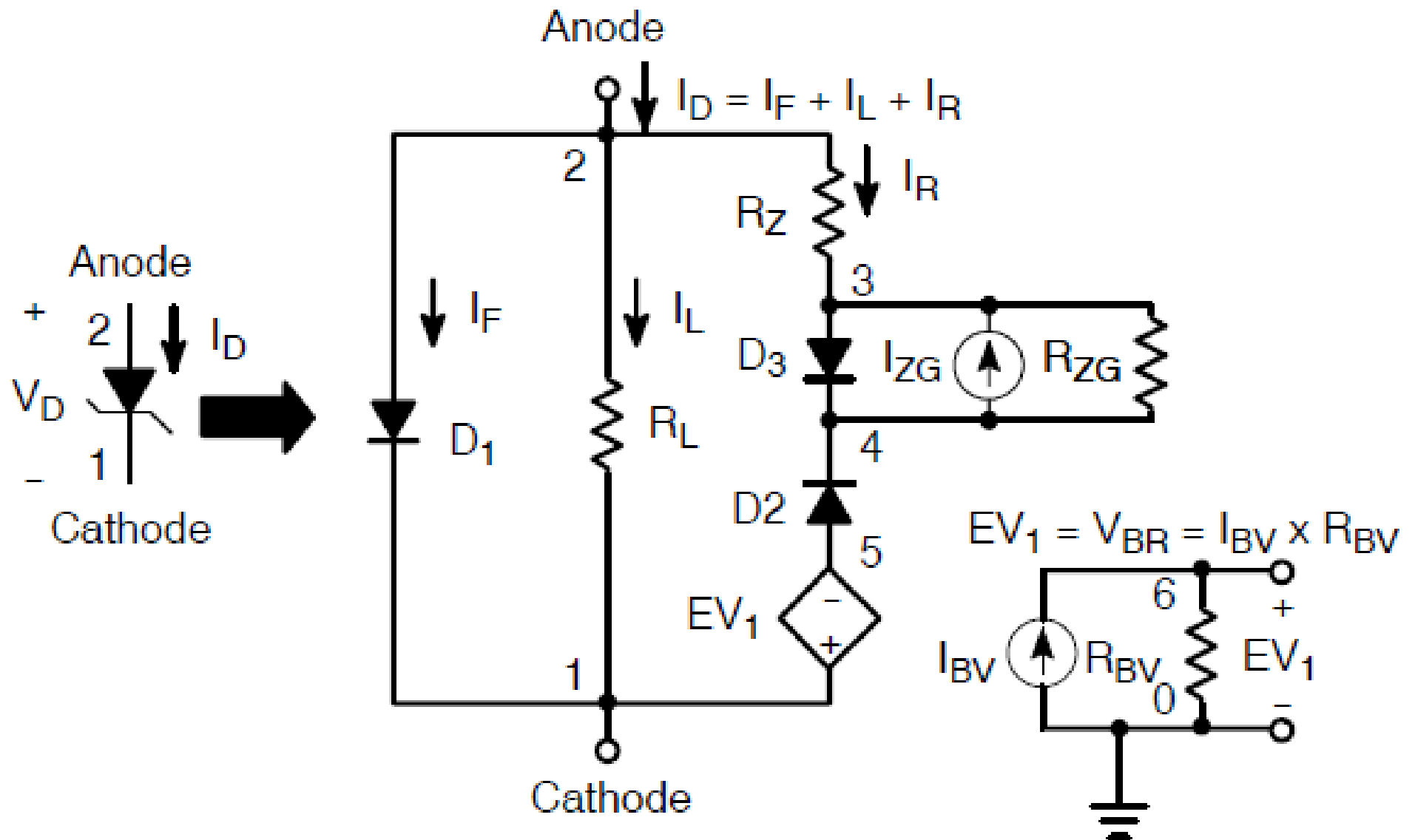


# Medidas Eléctricas com Voltímetro

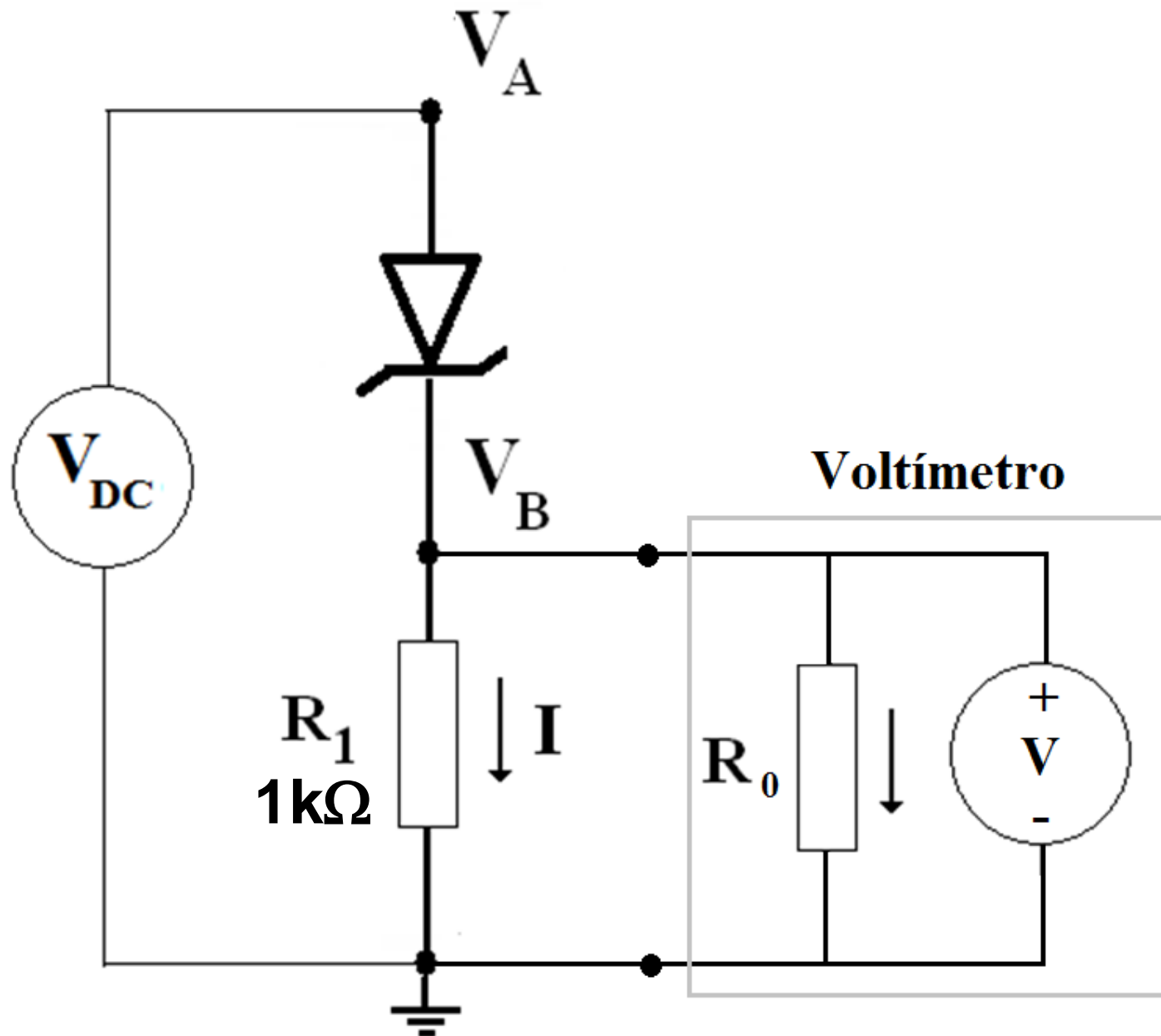





# Medidas Eléctricas com Voltímetro

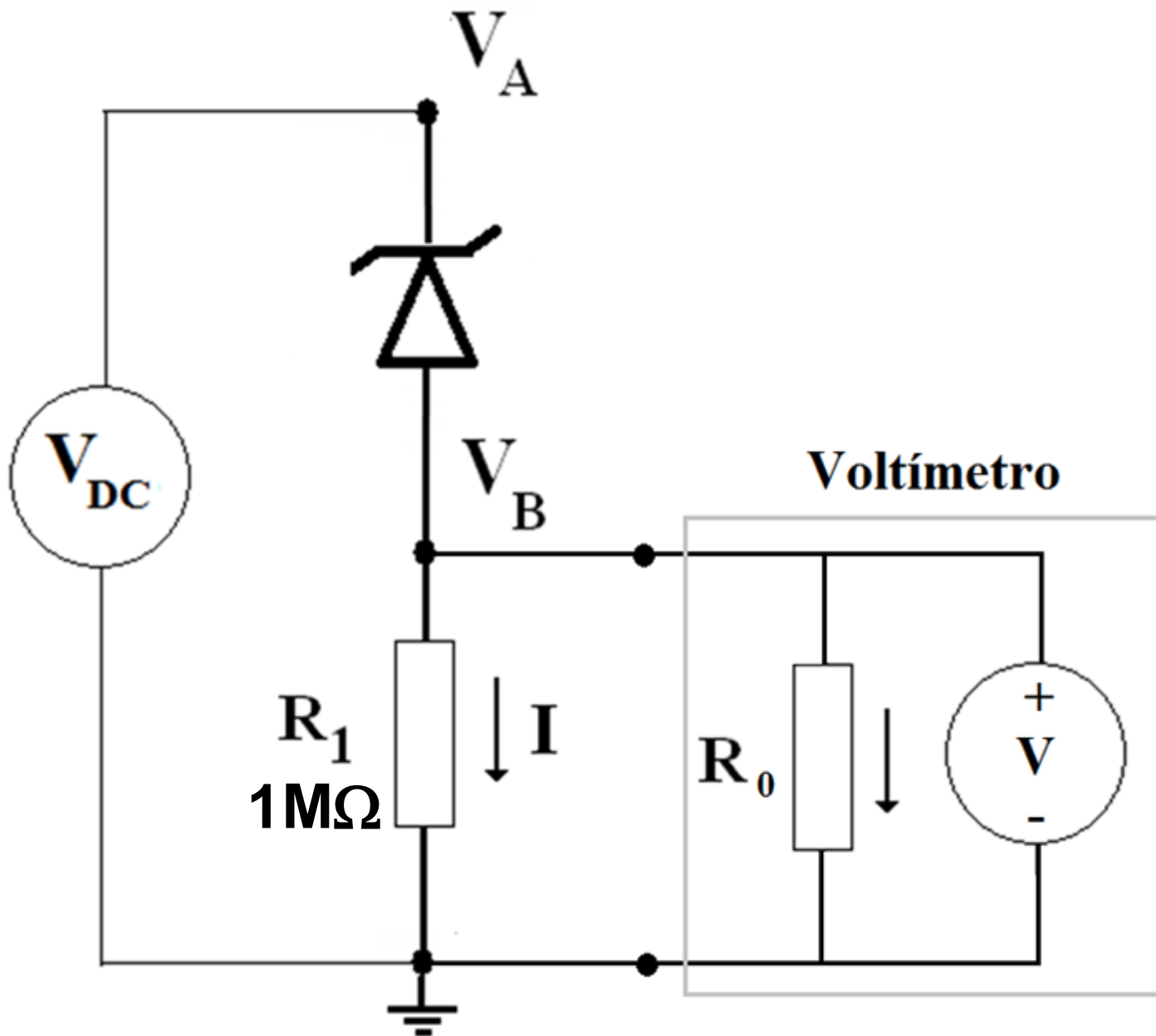



## Traçador de Curvas I vs. V

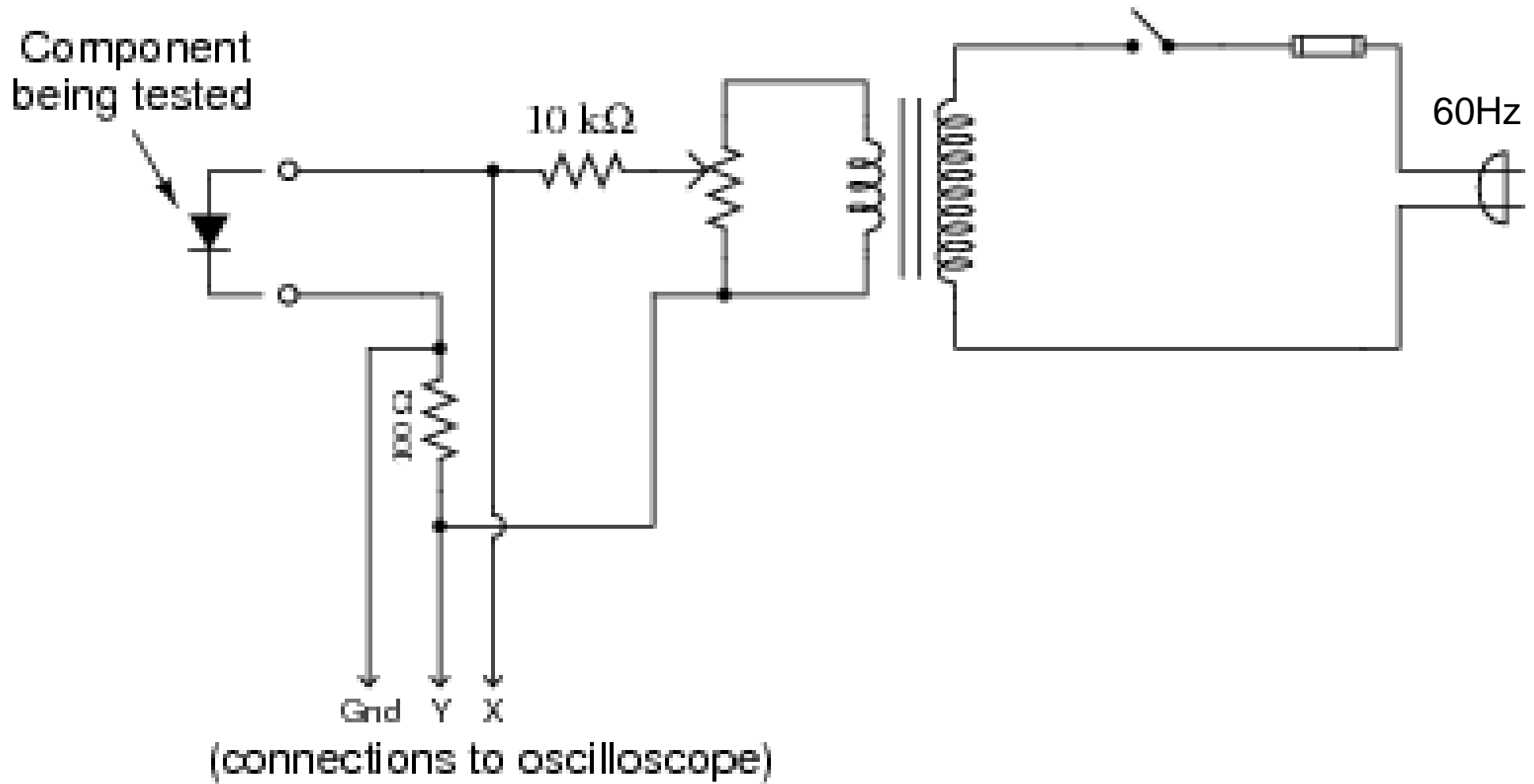



## Traçador de Curvas I vs. V

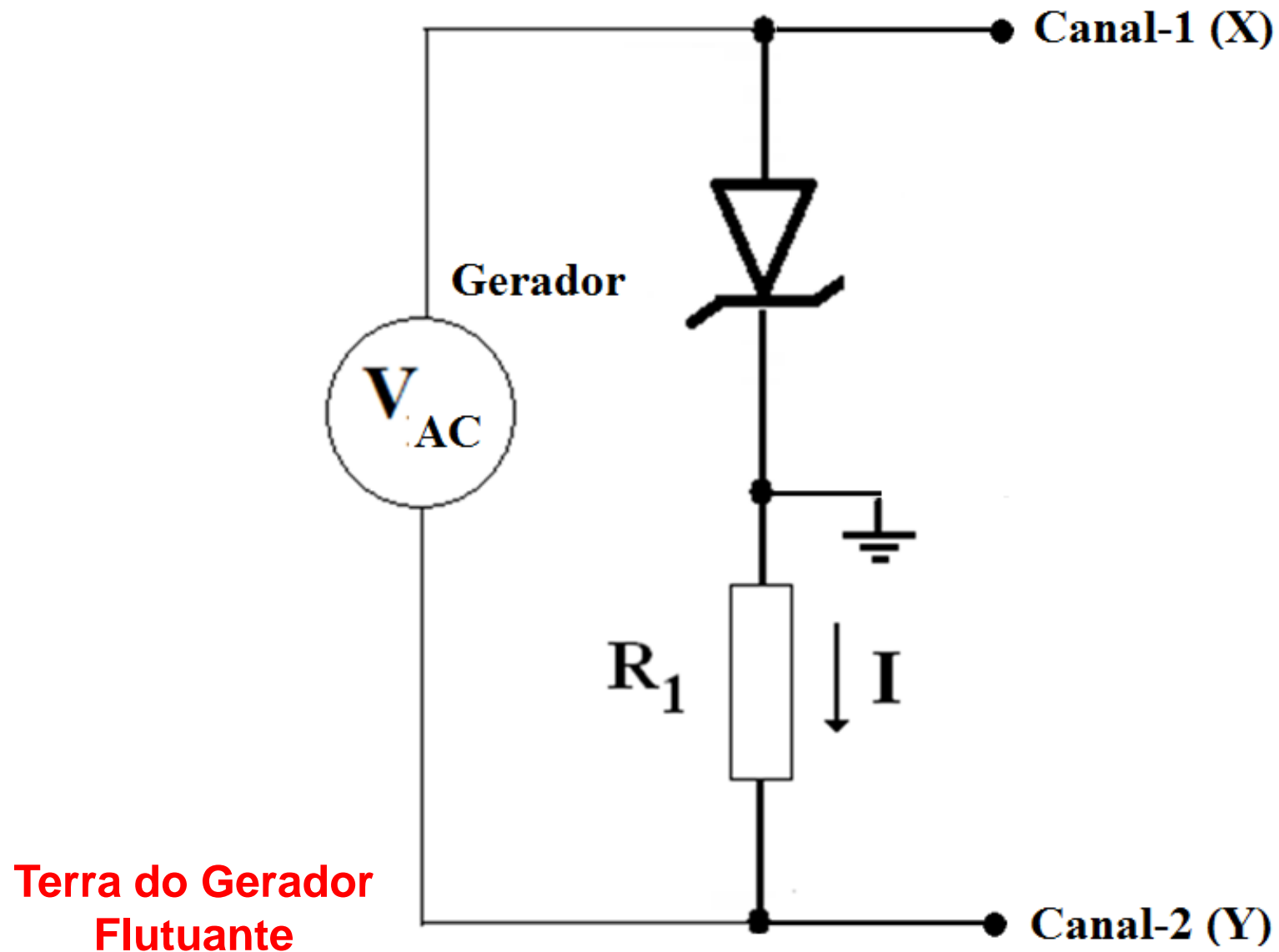

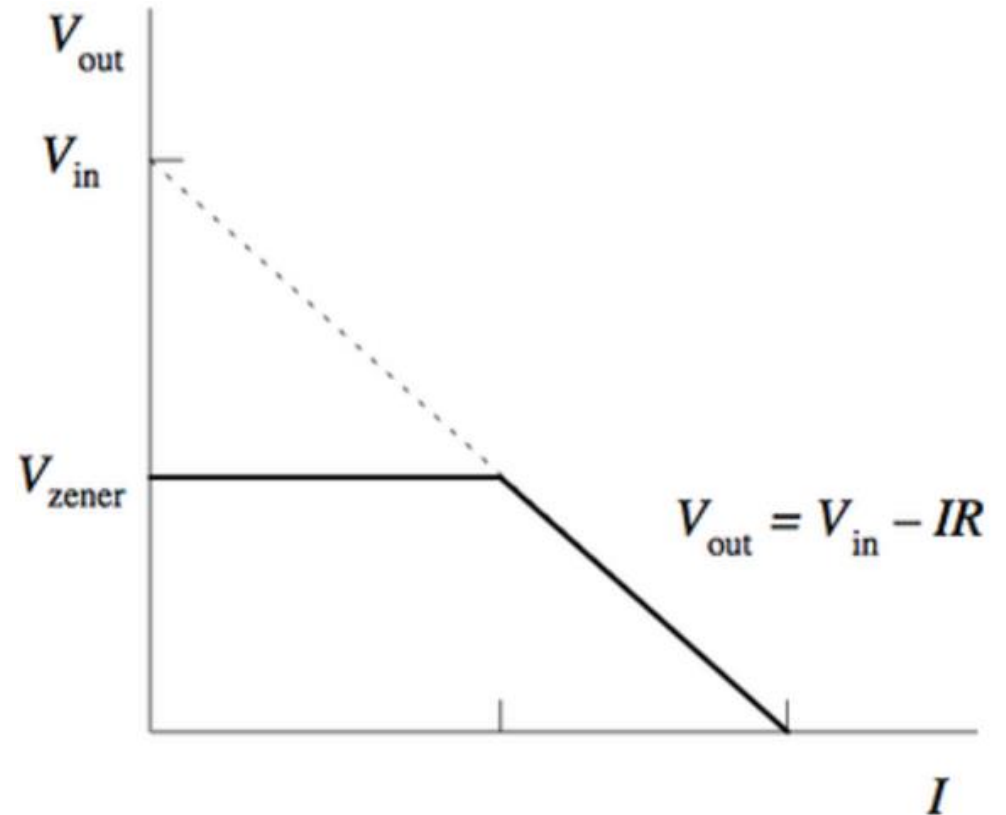
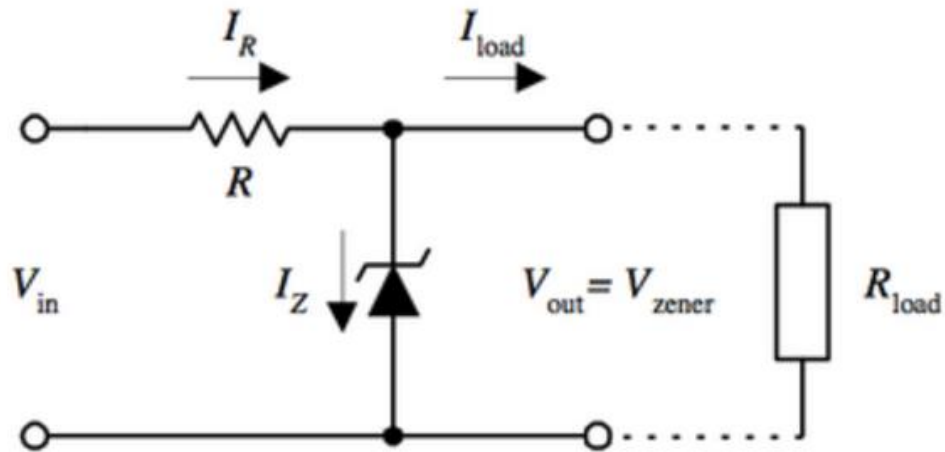
# Fonte de Tensão Regulada com Diodo Zener




# Clipper de Tensão

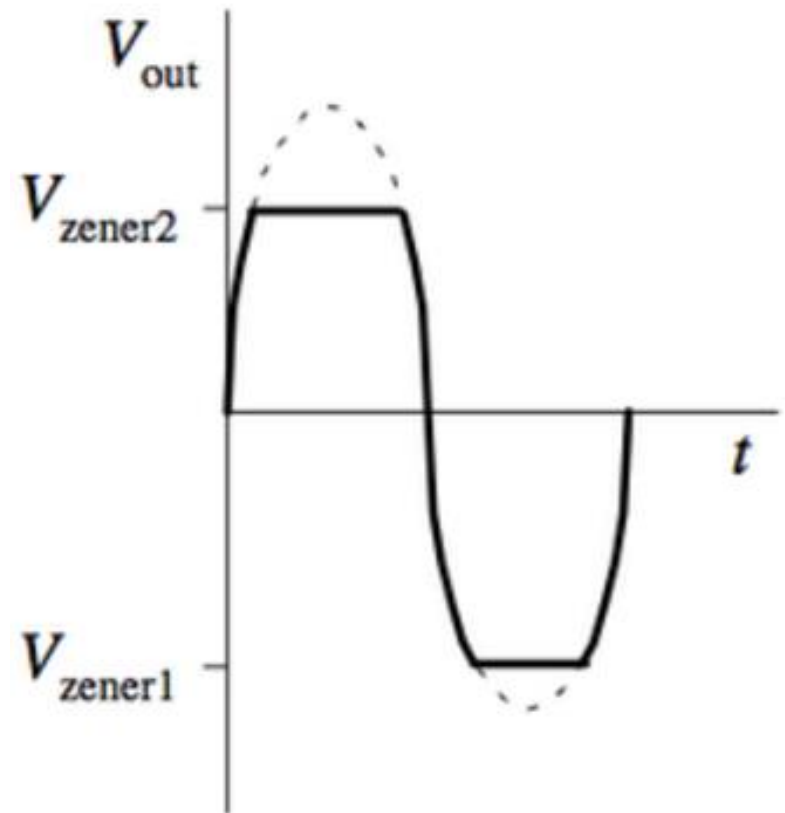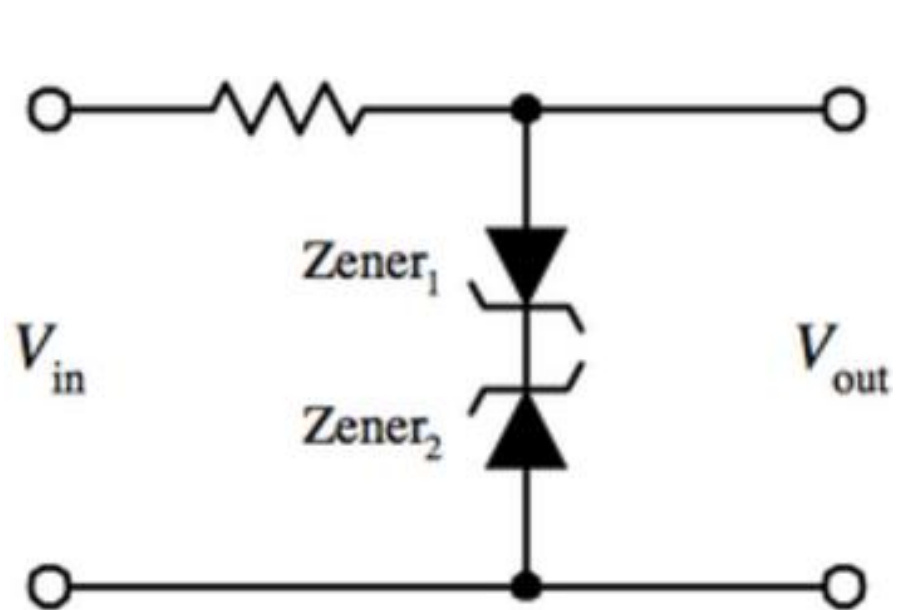


# Deslocador de Tensão

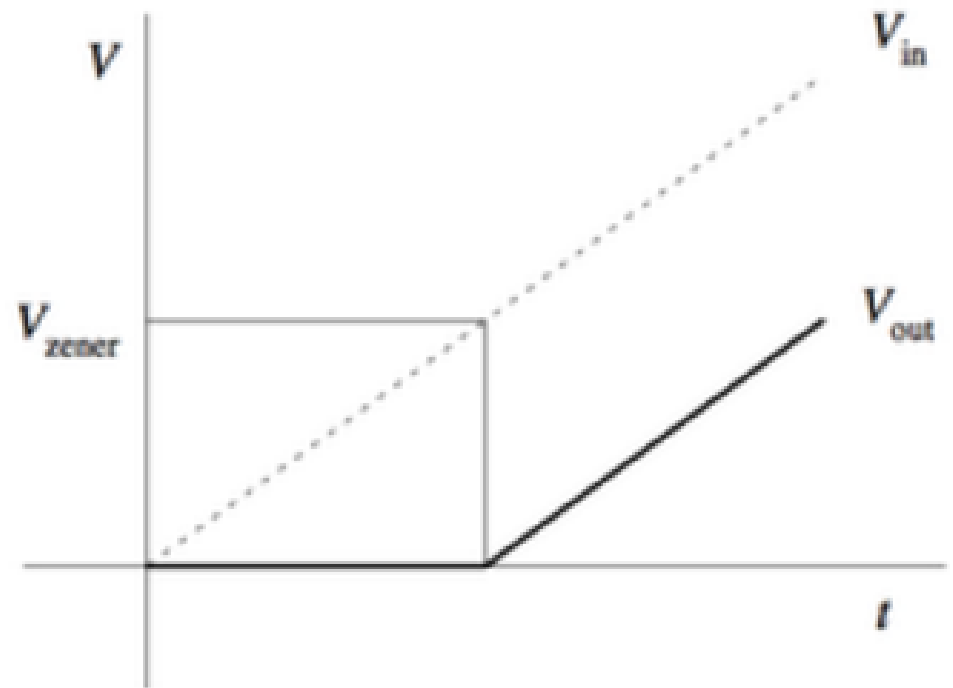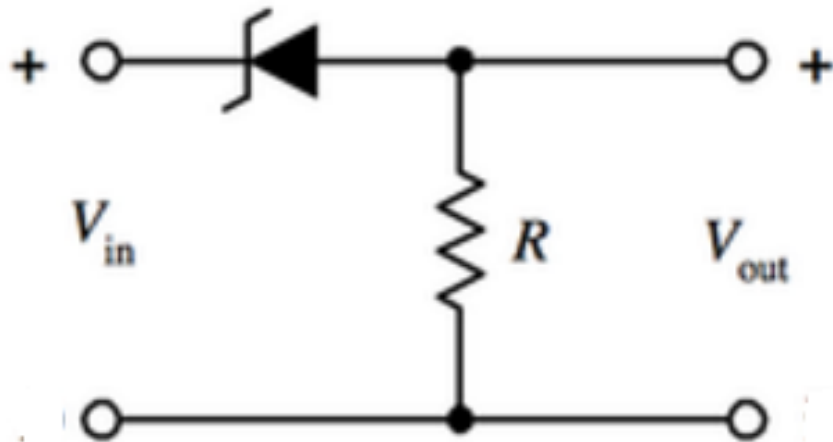


# Gerador de Ruído de Amplo Espectro

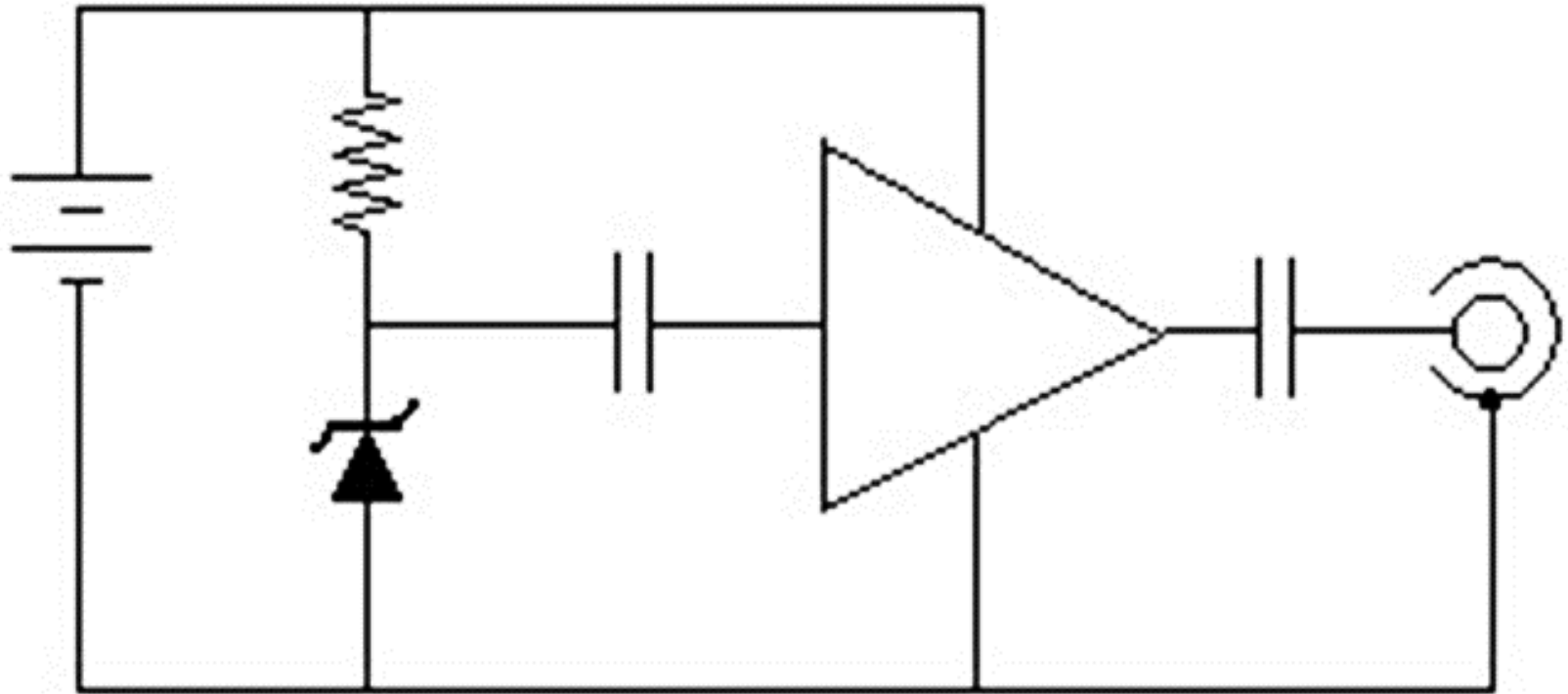
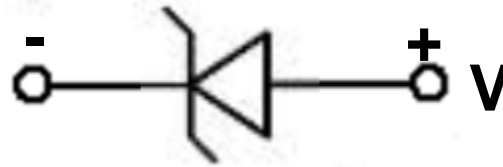
# Modelo Elétrico Simplificado do Diodo Zener



$$I = I_D - I_{DZ}$$

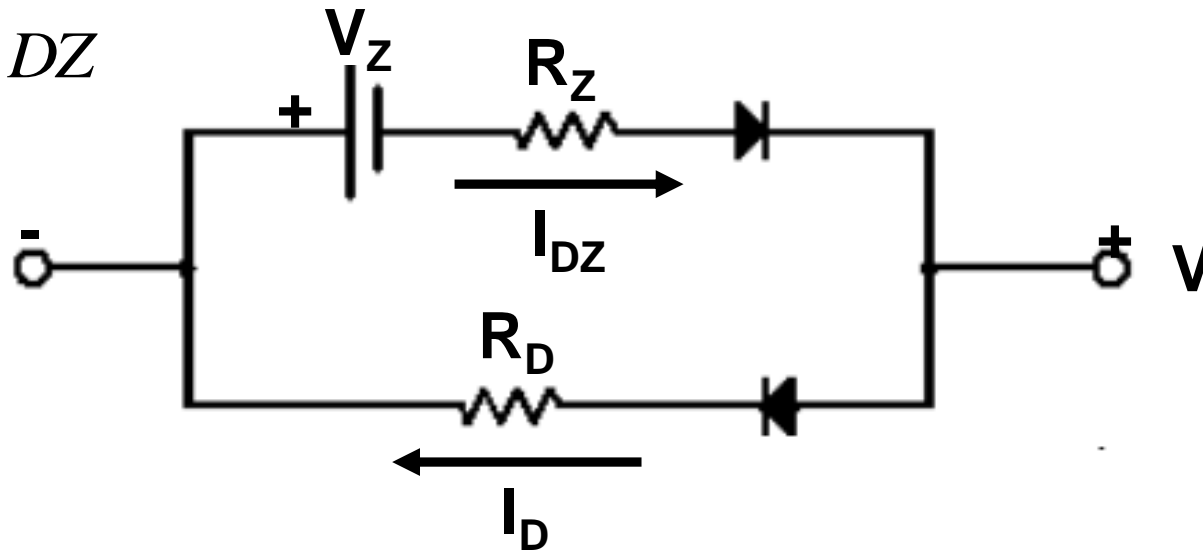

$$I_D = I_{SD} \left( e^{\frac{e(V - V_{RD})}{k_B T}} - 1 \right)$$

$$V_{RD} = I_D R_D$$

$$I_{DZ} = I_{SDZ} \left( e^{\frac{-e(V + V_Z + V_{RZ})}{k_B T}} - 1 \right)$$

$$V_{RZ} = I_{DZ} R_Z$$



# Ajuste do Modelo Elétrico do Diodo Zener

Utilize os pontos experimentais de I x V do Diodo Zener.

1) Ajuste os seguintes parâmetro do modelo pelo método dos mínimos quadrados:  
(Utilize  $T = 300\text{K}$ )

$$I_{SD}, R_D, I_{SDZ}, R_Z, V_Z$$

Obs: Utilize sempre unidades SI

2) Plote no mesmo gráfico:

- a curva do modelo ajustado com os pontos experimentais do PRIMEIRO quadrante

$$(V > 0 \text{ e } I > 0)$$

- a curva do modelo ajustado com os pontos experimentais do TERCEIRO quadrante

$$(V < 0 \text{ e } I < 0)$$

Obs: Faça os gráficos no SCILAB, Python, etc.